

Elektrischer Strom

Elektrisches Feld

Elektrische Ladung

$$Q = N * e_0 = [C] = [As]$$

- $1C = (6,242 * 10^{18}) * e_0$
- $e_0 = 1,602 * 10^{-19}C$

Culombsches Gesetz

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon} * \frac{Q_1 * Q_2}{r^2} * (\vec{r}_0) = [N]$$

- $\epsilon_0 = 8,854 * 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$
- Ungleiche Ladungen (Q) ziehen sich an, gleich stoßen sich ab
- $F \propto 1/r^2$

Elektrisches Feldstärke

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \left[\frac{V}{m} \right] = \left[\frac{N}{C} \right]$$

- Kraft, die Probeladung q erfährt
- Feldlinien von kleineren Ladung zur größeren Ladung (Positiv zu Negativ); gleich der wirkenden Krafttrichtung

Elektrisches Potential

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} = (- \int_{\infty}^r \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} dr)$$

- Punktladung Q erzeugt Potential um sich
- Potential ist Steigung des E-Feld $E = -\frac{d\varphi}{dr}$

Elektrische Spannung

$$U = \frac{W}{q} = [V] = \left[\frac{Nm}{C} \right]$$
$$U_{r_1 \rightarrow r_2} = \varphi(r_1) - \varphi(r_2)$$

- Arbeit um q von r_1 nach r_2 zu bewegen $W_{r_1 \rightarrow r_2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} dr$

Elektrischer Strom

$$I = Q/t = [A] = \left[\frac{C}{s} \right]$$

- Gleichmäßig gerichteter Fluss von Elektronen von Minus nach Plus („physikalisch“)
- $1A = \frac{1}{1,602} * 10^{19}$ Elektronen pro Sekunde

$$\Rightarrow Q = \int_0^t i(t) dt$$

Elektrische Arbeit

$$W = I * t * U = [Ws] = [J]$$

- Ladungstransport über Zeit mit Spannung
- Am Widerstand freigesetzte Energie $W = \frac{U^2}{R} * t$

Elektrische Leistung

$$P = \frac{W}{t} = U * I = [W] = [VA]$$

- Arbeit pro Zeit
- Am Widerstand $P = U^2/R$

Elektrisches Netz

Strom fließt per Definition („technisch“) von Plus (+) nach Minus (-)

GENERATOR G gibt Energie frei $W < 0$

VERBRAUCHER R verbraucht E. $W > 0$

VERBINDUNGSLEITUNGEN nach Kirchhoff:

Knoten K Verzweigung der Verbindungsleitung

$$\sum_{i \in K} I_i = 0A$$

- Stromrichtung einmalig willkürlich festlegen
- Eingehende Ströme addieren, ausgehende subtrahieren
- Ladungen werden nicht angehäuft \Rightarrow Eingehender = ausgehender Strom auch bei Bauteilen

Masche M Geschlossener Pfad ohne Knotenwiederholung

$$\sum_{k \in M} U_k = 0V$$

- Pfad startet im Knoten
- Vorher Spannungsrichtung (= Stromrichtung) einzeichnen
- Spannungsrichtung in Maschenrichtung addieren, entgegen Maschenrichtung (Quellen) subtrahieren

Lösen Linearer Gleichungssysteme

Kirchhoff'sche Sätze schaffen Lineares Gleichungssystem der Form

$$Ax = b$$

- x ist der gesuchte Vektor der Ströme $I_k = x_k$
- A ist die Matrix der Koeffizienten (Widerstände)
- b sind vom Strom unabhängige Größen (Spannungen, $0A$ im Knoten)

Matrixmul. $(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

(Zeile \times Spalte)

Determinante

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} * a_{ij} * \det A_{ij}$$
$$= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} * a_{ij} * \det A_{ij}$$

- Für Matrix $A \in \mathbb{R}^n$
- „Entwickeln“ nach i -ter Zeile oder j -ter Spalte
- A_{ij} = Matrix A ohne i -te Zeile und j -te Spalte
- Zeile/Spalte wählen mit viel $a_{ij} = 0$, damit $\det A_{ij}$ nicht berechnet werden muss

(2 \times 2) **Matrix**

$$\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

(3 \times 3) **Matrix (Regel von Sarrus)**

$$\begin{array}{ccccc} + & + & + & & \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & | & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & | & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & | & a_{31} & a_{32} \\ - & - & - & & & \end{array}$$

Cramer'sche Regel

$$x_k = (I_k) = \frac{\det A_k}{\det A} \quad \det A_k \neq 0$$

$$A_k = (a_1 | \dots | a_{k-1} | b | a_{k+1} | a_m)$$

- A_k ist Matrix A mit Vektor b statt k -ter Spalte
- Lösbar $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

Elektromagnetisches Feld

Stromdurchflossene Leiter erzeugen Magnetfelder orthogonal zur Flussrichtung:

Rechte-Hand-Regel

- Daumen in (technische) Stromrichtung (Vektorprodukt)
- Gekrümmte Finger in Magnetfeldrichtung (Norden)
- Zeigefinger in Magnetfeldrichtung \Rightarrow Mittelfinger in Kraftwirkung auf Leiter

Magnetische Feldstärke

$$\vec{H} = \frac{\vec{\Theta}}{s} = \frac{\vec{I}}{s} = \frac{\vec{I}}{2\pi r} = \left[\frac{A}{m} \right]$$

- Erzeugt durch stromdurchflossene Leiter \vec{I}
- s z.B. Kreisradius $= 2\pi * r$

1. MAXWELL'sche Gleichung: Durchflutungsgesetz

$$\oint \vec{H} ds = \iint_A \vec{j} dA$$

Geschlossene magnetische Feldlinien werden von Strom durchflutet

Magnetische Spannung

$$\vec{\Theta}_{s_1 \rightarrow s_2} = \int_{s_1}^{s_2} \vec{H} ds = \vec{I} = [A]$$

- Zwischen Umfang s_1 (z.B. $= 2\pi r_1$) und s_2

Magnetische Flussdichte

$$B = \mu_0 * \mu_r * \vec{H} = [T] = \left[\frac{Vs}{m^2} \right]$$

- $\mu_0 = 1,2566 * 10^{-6} \frac{Vs}{Am}$

Relative Permeabilität: Hysteresekurve

- Ferromagnetische Stoffe $\mu_r = 10^2 \dots 10^5$ oder nicht konstant
- Speichern magnetische Zustände

REMANENZPUNKT B_r Magnetische Flussdichte B_r , die *nach* ($H = 0$) einer Magnetisierung besteht

KOERZITIVFELDSTÄRKE $-H_c$ Feldstärke um Material zu entmagnetisieren

Wechselschriftverfahren

- 1 Permanenter Richtungswechsel des Stroms (durch antiparalleles Magnetfeld zum vorherigen Takt)
- 0 keine Veränderung des Stroms

LESEN Bewegung des magnetisierten Mediums induziert Strom bei antiparallelen Magnetfeld zum vorherigen Takt (Veränderung), bleibt 0 bei keiner Veränderung

SCHREIBEN Positiver und negativer Strom magnetisiert Medium antiparallel

Kraftwirkung des magnetischen Feldes

- $\vec{F} = \mu * l * \vec{I} \times \vec{H} = l * \vec{I} \times \vec{B}$
- Kinetische Kraft auf stromdurchflossene Leiter \vec{I} der Länge l
 - $|F| = \mu * l * I * H = l * I * B$

Kreuzprodukt $\vec{a} \times \vec{b}$

$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$

Elektromagnetische Induktion

- $U_i = - \frac{d \iint \vec{B} d\vec{A}}{dt} = - \frac{d\Phi}{dt}$
- Umgekehrt induziert Bewegung eines Leiters im Magnetfeld eine Spannung

Magnetischer Fluss

- $\Phi = \iint \vec{B} d\vec{A} = [Wb] = [T * m^2]$
- Homogenes Magnetfeld $\Phi = \vec{B} * \vec{A}$
 - Leiter im Winkel zum geradlinigen Magnetfeld $\Phi = B * A * \cos \varphi$

Wechselstrom

Die Rotation eines Leiters in einem Magnetfeld induziert eine Wechselspannung und einen Wechselstrom:

$u(t) = \hat{u} * \sin(\omega t)$
 $i(t) = \hat{i} * \sin(\omega t)$

- Frequenz $f = 1/T$ (Anzahl der Perioden pro Zeiteinheit)
- Drehgeschwindigkeit $\omega = \frac{\varphi}{t} = 2\pi f$ (Anzahl der Perioden auf 2π Weg)

Kenngrößen

LINEARER MITTELWERT (Durchschnitt)

$\bar{Y} = \frac{\int y(x) dx}{\int dx}$ $\bar{I} = \frac{1}{T} \int^T i(t) dt$

- Gemäß Normung = 0A

GLEICHRICHTWERT (Durchschnitt des Betrag)

$|\bar{I}| = \frac{1}{T} \int^T |i(t)| dt$

EFFEKTIVWERT (Leistung Gleichstrom)

$I_{eff.} = \sqrt{\frac{1}{T} \int^T i^2(t) dt}$

- Sinusförmig: $I_{eff.} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$, $U_{eff.} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$

FORMFAKTOR $k = \frac{I_{eff.}}{|\bar{I}|}$

- Sinusförmig: $k = \frac{\pi}{\sqrt{8}} \approx 1,1107$
- Rechteck: $k = 1$

Komplexe Wechselstromrechnung

- $\hat{u} = \hat{u} * (\cos \hat{\varphi} + j \sin \hat{\varphi}) = \hat{u} * e^{j\hat{\varphi}}$
- Komplexe Amplitude mit Phasensprung $\hat{\varphi}$

Komplexe Zahlen

$\underline{c} = x + jy = r e^{j\varphi}$

- $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- $\varphi = \arctan \frac{y}{x}$
- $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$

ADDITION

$\underline{U}_1 + \underline{U}_2 = \Re(\underline{U}_1) + \Re(\underline{U}_2) + j(\Im(\underline{U}_1) + \Im(\underline{U}_2))$

MULTIPLIKATION

$\underline{U}_1 * \underline{U}_2 = r_1 r_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$

Impedanz

$\underline{Z} = \underline{U} / \underline{I} = R + jX = [\Omega]$

SCHEINWIDERSTAND $|\underline{Z}|$

WIRKWIDERSTAND R (Wirkleistung gleich Gesamtleistung bei Ohmschen Widerständen)

BLINDWIDERSTAND X (Blindleistung bei Induktiven und Kapazitiven Bauteilen zum Aufbau des Feldes)

Häufige Fehler

- Vektor und Skalare Formeln mischen
- $mm^3 = (10^{-3}m)^3 = 10^{-9}m^3$
- $1/k\Omega = m\Omega$

Elektrische Bauteile

Elektrischer Leiter

Elektrische Flussdichte

$D = \frac{Q}{A} = \left[\frac{C}{m^2} \right]$

- Frei bewegliche Ladungsträger verteilen sich gleichmäßig auf der Oberfläche
- $\Rightarrow Q = A * \iint_A D d$
- $\vec{D} = \epsilon_0 * \epsilon_r * \vec{E}$ (r raumfüllendes Material)

Elektrische Stromdichte

$J = \frac{I}{A}$

- Querschnitt A senkrecht zum Stromfluss \vec{I}
- \propto Erwärmung des Leiters
- Aber: Dünne Leitungen kühlen besser (Verhältnis Querschnitt zu Umfang) \Rightarrow Dicke Leitungen haben geringeres zulässiges J

Metallischer Leiter

$R = \rho \frac{l}{A}$

- Linearer Widerstand, abhängig vom Material ρ
- $\rho = [\Omega \frac{mm^2}{m}] \propto$ Länge, kleinere Oberfläche

Magnetische Feldstärke

$\vec{H} = \frac{\vec{I}}{2\pi r} = \left[\frac{A}{m} \right]$

Ohmsch: Lineare Widerstände

$U = R * I$

- Kurz „URI“
- Strom \propto Spannung, kleinerer Widerstand

$R = [\Omega] = \left[\frac{V}{A} \right]$

Leitwert $G = 1/R = [S] = \left[\frac{A}{V} \right]$

Schaltung

REIHE $R_G = \sum R_k$

- $I_k = I \Rightarrow U_k = I * R_k$

PARALLEL $R_G = 1 / \sum \frac{1}{R_k}$

- $U_k = U \Rightarrow I_k = U / R_k$

Kennlinie Graph $I(U_A)$

- Je flacher desto stärker der Widerstand
- Für lineare Bauteile: Nullstelle $I(U_A) = 0A$ und Schnittpunkt mit der I -Achse bestimmen $I(0V) = I_0$
- Für nicht-lineare Graphen $R(U, I) = U/I$ gilt das Ohmsche Gesetz nicht!

Arbeitspunkt Schnittpunkt der Kennlinien $I_1(U_A) = I_2(U_A)$

- Bestimmung der dynamischen Aus-tarierung nicht-linearer Bauteile
- Kennlinie in Abhängigkeit der Spannung am Bauteil, nicht der Quell-spannung!

Energierverbrauch

$W_R = t * RI^2$

Wechselstrom

$i(t) = \frac{\hat{u}}{R} * \sin \omega t$

MAXIMALSTROM $\hat{i} = \frac{\hat{u}}{R}$

WIDERSTAND $R = \frac{\hat{u}}{\hat{i}}$

Komplexwertig

$\underline{u}(t) = R * \underline{i}(t)$
 $\underline{U}_{eff.} = R * \underline{I}_{eff.}$

Impedanz

$\underline{Z} = R + 0j$

Kapazitiv: Kondensator

$$Q = C * U$$

(„Kuh gleich Kuh“)

$$E = \frac{U}{d} = \frac{D}{\epsilon}$$

Kapazität

$$C = \frac{\epsilon * A}{d} = [F] = \left[\frac{C}{V} \right]$$

- Kondensator speichert elektrische Ladung
- \propto Große Oberfläche, große Permittivität, kleiner Abstand
- Durchschlagfestigkeit $E_d = U_d/d$

Energie im Elektrischen Feld

$$W = \frac{1}{2} C * U^2$$

Influenz: Faraday'scher Käfig Das Innere eines metallischen Hohlraums ist feldfrei.

Schaltung

REIHE $C_G = 1/\sum \frac{1}{C_k}$

PARALLEL $C_G = \sum C_k$

Ladevorgänge

EINSCHALTEN

- $U_C = U * (1 - e^{-\frac{t}{R*C}})$

- $I_C = \frac{U}{R} * e^{-\frac{t}{R*C}}$

AUSSCHALTEN

- $U_C = U * e^{-\frac{t}{R*C}}$

- $I_C = \frac{U}{R} * e^{-\frac{t}{R*C}}$

Wechselstrom

$$i(t) = C \hat{u} * \omega \cos(\omega t)$$

MAXIMALSTROM $\hat{i} = C \hat{u} * \omega$

PHASENSPRUNG von $\pi/2$

WIDERSTAND $R_C = \frac{1}{\omega * C}$

Komplexwertig

$$\underline{i}(t) = C \underline{u}(t) * j\omega$$

$$\underline{u}(t) = \underline{i}(t) / (C * j\omega)$$

$$\underline{I}_{\text{eff.}} = C \underline{U}_{\text{eff.}} * j\omega$$

Impedanz

$$\underline{Z} = 0 - j \frac{1}{\omega C}$$

Induktiv: Spule

Die durch die Spannungsveränderung (z.B. Anlegung) induzierte Spannung wirkt der Spannung entgegen (Lenzsche Regel):

$$U = L * \frac{dI}{dt}$$

Ein magnetischer Fluss induziert in der Spule eine Spannung:

$$\Phi = L * I$$

Selbstinduktivität

$$L = [H] = \left[\frac{Vs}{A} \right]$$

- 1H wenn bei einer gleichförmigen Stromveränderung von 1A in 1s eine Selbstinduktion von 1V erzeugt wird
- $\propto N^2$ Quadrat der Windungszahl

Magnetische Feldstärke

$$H = \frac{\Theta}{l} = \frac{I * N}{\sqrt{l^2 + D^2}}$$

- Feldstärke im Zentrum eines Zylinders des Durchmessers D

Angenommen $l \gg D$ „schlank“

$$H = \frac{I * N}{l}$$

Energie im Magnetfeld

$$W = \frac{1}{2} L * I^2$$

Ladevorgänge

EINSCHALTEN $I_L = \frac{U}{R} * (1 - e^{-t * \frac{R}{L}})$

AUSSCHALTEN $I_L = \frac{U}{R} * e^{-t * \frac{R}{L}}$

Wechselstrom

$$i(t) = \frac{\hat{u}}{\omega * L} * \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

MAXIMALSTROM $\hat{i} = \frac{\hat{u}}{\omega * L}$

PHASENSPRUNG von $-\pi/2$

WIDERSTAND $R_L = \omega * L$

Komplexwertig

$$\underline{u}(t) = L * \underline{i}(t) * j\omega$$

$$\underline{U}_{\text{eff.}} = L * \underline{I}_{\text{eff.}} * j\omega$$

Impedanz

$$\underline{Z} = 0 + j\omega L$$

Quellen

Spannungsquelle

Feste Spannung U_Q

- Ideal: $\lim_{R_L \rightarrow 0} I \geq \infty$

Klemmspannung Tatsächliche Spannung mit geringem Innenwiderstand R_{iQ} in Reihe

$$U = U_Q - I * R_{iQ} \Rightarrow I = \frac{U_Q}{R_{iQ} + R_L}$$

LEERLAUF Nicht geschlossen, $I = 0$

KURZSCHLUSS Ohne Last geschlossen; da R_{iQ} gering \Rightarrow gefährlich hohe Leistung $P = U_Q^2 / R_{iQ}$

Stromquelle

Fester Strom $\forall R_L : I_L = \text{konst.}$

Reale Stromquelle Hoher Innenwiderstand R_{iQ}

- $I_L = I_Q - I_{iR}$

- Ideal: $\lim_{R_{iQ}} \rightarrow \infty I_L = I_Q$

LEERLAUF Nicht geschlossen, $U = R_{iQ} * I_Q$

KURZSCHLUSS Ohne Last geschlossen; $I_L = I_Q, U = 0$

Messgeräte

Spannung: Voltmeter

- Schaltung in Parallel, ohne Ampere-meter messen!
- Hoher Innenwiderstand $R_{iV} \Rightarrow$ Strom teilt sich auf, Spannung geringer gemessen
- $R_{iV} \gg R_L \Rightarrow U_L \approx R_L * I$

Strom: Amperemeter

- Schaltung in Reihe, ohne Voltmeter messen!
- Geringer Innenwiderstand $R_{iA} \Rightarrow$ Strom geringer gemessen
- $R_{iA} \ll R_L \Rightarrow I_L \approx U / R_L$

Widerstand: Fehlerschaltungen

Zum Messen des Widerstands R wird I_R und U_R benötigt:

Kleiner Widerstand: Stromfehlerschaltung

- Erst Amperemeter in Reihe, dann Widerstand und parallel das Voltmeter
- $I \approx I_R$

Großer Widerstand: Spannungsfehlerschaltung

- Erst Voltmeter, dazu parallel der Widerstand und dazwischen in Reihe des Amperemeter
- $U \approx U_R$

Spezielle Kombinationen

Spannungsteiler

Die Arbeitsspannung verhält sich zur Quellspannung wie der zweiter Widerstand zum Gesamtwiderstand:

$$\frac{U_A}{U_0} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

- Setzt Restenergie in Wärme frei

Potentiometer $R_1 = R - R_2$

$$\Rightarrow U_A = U_0 * \frac{R_2}{R}$$

Potentiometer unter Last R_L $R_1 = R - (R_2 \parallel R_L)$

$$\Rightarrow U_A = U_0 * \frac{R_2}{R} * \frac{R_L}{R_L + R_2}$$

Transformator

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- Wechselspannung der Primärspule induziert Wechselspannung in Sekundärspule
- Ideal: Verlustfreier Spannungsteiler, da Energie im Magnetfeld durch Abbau wiedererlangt wird

Schwingkreis

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{L * C}} = \frac{2\pi}{T}$$

- $u_C(t) + u_L(t) = 0V$
- (Gedämpft durch Widerstand)

Häufige Fehler

- Parallelschaltung von Kondensatoren verhält sich wie Reihenschaltung von Widerständen